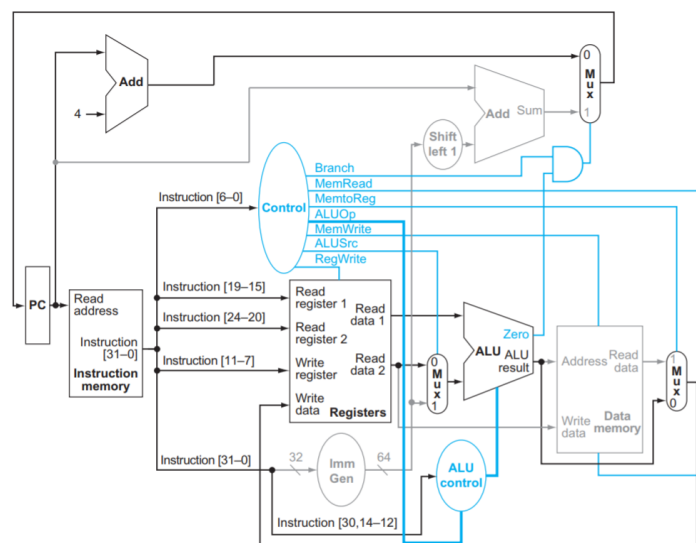


### INSTRUÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS

- COMPONENTES:**

- PC
- adder32
- memIns
- control
- genImm32
- mux2x1
- cntrlULA
- XREGS
- ULA\_RV
- memDados


O subcomponentes foram conectados seguindo como base o seguinte esquemático, posteriormente foram implementadas novas instruções. Mais a frente será mostrado um esquemático:



## BREVE COMENTÁRIOS SOBRE OS COMPONENTES:

- PC: Este componente possui como função principal controlar o endereço da memória de instrução.
- adder32: A função deste componente é realizar a soma de dois sinais de 32 bits com sinal.
- memIns: Este componente armazena todas as instruções que serão executadas pelo processador.
- control: A função deste componente é definir sinais de controles essenciais para o funcionamento do processador, tais como sinais que permitem escrita da memória ou sinalizam um salto do PC.
- genImm32: Este componente gera o imediato de um dado sinal.
- mux2x1: A função deste componente é selecionar um sinal dentre dados dois sinais de entrada.
- cntrlULA: A função deste componente é informar a ULA qual instrução será executada.
- XREGS: Este componente é responsável pela manutenção dos 32 registradores de memória do processador.
- ULA\_RV: A função deste componente é executar funções lógico-aritméticas relativas ao conjunto de instruções do processador.
- memDados: Este componente armazena os dados em memória do processador.

## VISÃO RTL DA IMPLEMENTAÇÃO:

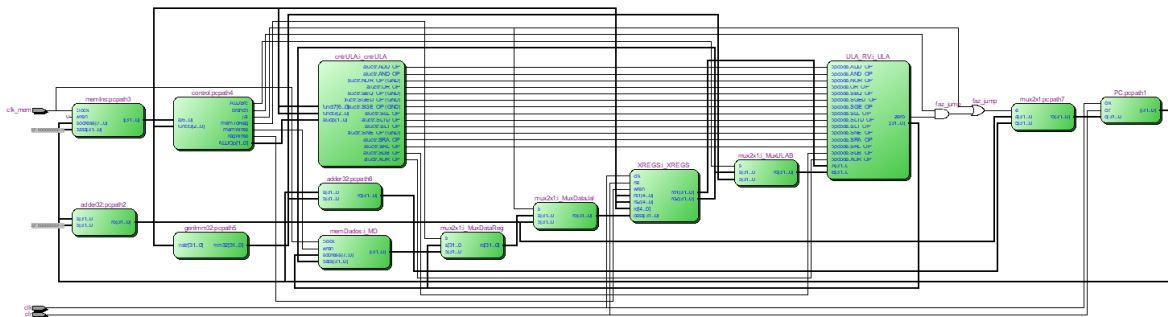

## CÓDIGO DE TESTE:

.text	# PC	MI	ULA	MD
ori t0, zero, 0xFF	# 00000000	0ff06293	000000ff	00000000
andi t0, t0, 0xF0	# 00000004	0f02f293	000000f0	00000000
lui s0, 2	# 00000008	00002437	00002000	00000000
lw s1, 0(s0)	# 0000000c	00042483	00002000	0000000f
lw s2, 4(s0)	# 00000010	00442903	00002004	0000003f
add s3, s1, s2	# 00000014	012489b3	0000004e	00000000
sw s3, 8(s0)	# 00000018	01342423	00002008	0000004e
lw a0, 8(s0)	# 0000001c	00842503	00002008	0000004e

<b>addi s4, zero, 0x7F0</b>	<b># 00000020 7f000a13 000007f0 00000000</b>
<b>addi s5, zero, 0x0FF</b>	<b># 00000024 0ff00a93 000000ff 00000000</b>
<b>and s6, s5, s4</b>	<b># 00000028 014afb33 000000f0 00000000</b>
<b>or s7, s5, s4</b>	<b># 0000002c 014aebb3 000007ff 00000000</b>
<b>xor s8, s5, s4</b>	<b># 00000030 014acc33 0000070f 00000000</b>
<b>slli t1, s5, 4</b>	<b># 00000034 004a9313 00000ff0 00000000</b>
<b>lui t2, 0xFF000</b>	<b># 00000038 ff0003b7 ff000000 00000000</b>
<b>srlt t3, t2, 4</b>	<b># 0000003c 0043de13 0ff00000 00000000</b>
<b>srai t4, t2, 4</b>	<b># 00000040 4043de93 fff00000 00000000</b>
<b>slt s0, t0, t1</b>	<b># 00000044 0062a433 00000001 00000000</b>
<b>slt s1, t1, t0</b>	<b># 00000048 005324b3 00000000 00000000</b>
<b>sltu s3, zero, t0</b>	<b># 0000004c 005039b3 00000001 00000000</b>
<b>sltu s4, t0, zero</b>	<b># 00000050 0002ba33 00000000 00000000</b>
 <b>jal ra, testasub</b>	 <b># 00000054 008000ef 00000000 00000000 =&gt; 5c</b>
 <b>jal x0, next</b>	 <b># 00000058 00c0006f 00000000 00000000 =&gt; 64</b>
<b>testasub:</b>	
<b>sub t3, t0, t1</b>	<b># 0000005c 40628e33 ffffffff 00000000</b>
<b>jalr x0, ra, 0</b>	<b># 00000060 00008067 00000058 00000000 =&gt; 58</b>
<b>next:</b>	
<b>addi t0, zero, -2</b>	<b># 00000064 ffe00293 ffffffff 00000000</b>
<b>beqsim:</b>	
<b>addi t0, t0, 2</b>	<b># 00000068 00228293 00000000* 00000000 * t0 = 0, 2</b>
<b>beq t0, zero, beqsim</b>	<b># 0000006c fe028ee3 00000000 00000000 =&gt; 68, 70</b>
<b>bnesim:</b>	
<b>addi t0, t0, -1</b>	<b># 00000070 fff28293 00000000* 00000000 * t0 = 1, 0</b>
<b>bne t0, zero, bnesim</b>	<b># 00000074 fe029ee3 00000000 00000000 =&gt; 70, 78</b>
<b>addi t5, zero, -3</b>	<b># 00000078 ffd0f13 ffffffff 00000000</b>
<b>bltsim:</b>	
<b>addi t5,t5,1</b>	<b># 0000007c 001f0f13 ffffffff 00000000</b>
<b>blt t5, zero, bltsim</b>	<b># 00000080 fedf48e3 ffffffff 00000000</b>
<b>addi t6, zero, 3</b>	<b># 00000084</b>
<b>bgtsim:</b>	
<b>addi t6,t6, -1</b>	<b># 0000008c</b>
<b>bgt t6, zero, bnesim</b>	<b># 00000090</b>

### TELAS DE SIMULAÇÃO:

Para testar as instruções rodou-se um programa em Assembly disponibilizado na disciplina. No RARS foi acrescentado linhas para executar e testar os saltos BLT e BGE. Todas as instruções mostraram resultados esperados.

A seguir é mostrado telas onde:

**clk:** Clock de relógio do processador, conectado no PC e XREG.

**clr:** Clear


**clk\_mem:** Clock de memória, sendo ela 10 vezes mais rápida para não haver erros que a memória será carregada no mesmo clock que a solicitação.

**pcout:** PC sendo executado no momento.


**instrução:** A instrução carregada da memória de instruções.

**saida\_ULA:** resultado da ULA.

 
**saida\_mem:** saída da memória de dados.


 
```
ori t0, zero, 0xFF      # 00000000 0ff06293 000000ff 00000000
andi t0, t0, 0xF0       # 00000004 0f02f293 000000f0 00000000
lui s0, 2               # 00000008 00002437 00002000 00000000
lw s1, 0(s0)            # 0000000c 00042483 00002000 0000000f
```



 
```
lw s2, 4(s0)            # 00000010 00442903 00002004 0000003f
add s3, s1, s2          # 00000014 012489b3 0000004e 00000000
sw s3, 8(s0)            # 00000018 01342423 00002008 0000004e
lw a0, 8(s0)            # 0000001c 00842503 00002008 0000004e
```



```

addi s4, zero, 0x7F0 # 00000020 7f000a13 000007f0 00000000
addi s5, zero, 0x0FF # 00000024 0ff00a93 000000ff 00000000
and s6, s5, s4      # 00000028 014afb33 000000f0 00000000
or s7, s5, s4       # 0000002c 014aebb3 000007ff 00000000


```

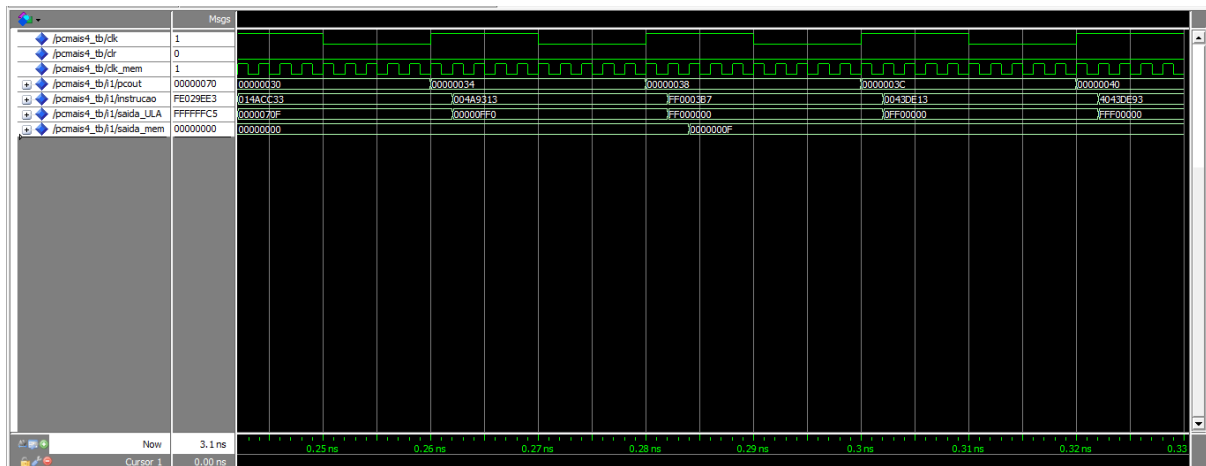

```

xor s8, s5, s4      # 00000030 014acc33 0000070f 00000000
slli t1, s5, 4      # 00000034 004a9313 00000ff0 00000000
lui t2, 0xFF000     # 00000038 ff0003b7 ff000000 00000000
srli t3, t2, 4      # 0000003c 0043de13 0ff00000 00000000


```

 

```

srai t4, t2, 4      # 00000040 4043de93 fff00000 00000000
slt s0, t0, t1      # 00000044 0062a433 00000001 00000000
slt s1, t1, t0      # 00000048 005324b3 00000000 00000000
sltu s3, zero, t0   # 0000004c 005039b3 00000001 00000000


```

 

```

sltu s4, t0, zero   # 00000050 0002ba33 00000000 00000000
jal ra, testasub     # 00000054 008000ef 00000000 00000000 => 5c
Salto realizado para PC = #0000005C
sub t3, t0, t1       # 0000005c 40628e33 fffffffe 00000000
jalr x0, ra, 0       # 00000060 00008067 00000058 00000000 => 58
Salto realizado para PC = #00000058


```

 

```

jal x0, next         # 00000058 00c0006f 00000000 00000000 => 64
addi t0, zero, -2    # 00000064 ffe00293 fffffffe 00000000
addi t0, t0, 2       # 00000068 00228293 00000000* 00000000 * t0 = 0, 2
beq t0, zero, beqsim # 0000006c fe028ee3 00000000 00000000 => 68, 70
Salto realizado para PC = #00000068
addi t0, t0, 2       # 00000068 00228293 00000000* 00000000 * t0 = 0, 2


```

 

```

addi t0, t0, 2      # 00000068 00228293 00000000* 00000000 * t0 = 0, 2
beq t0, zero, beqsim # 0000006c fe028ee3 00000000 00000000 => 68, 70
addi t0, t0, -1     # 00000070 fff28293 00000000* 00000000 * t0 = 1, 0
bne t0, zero, bnesim # 00000074 fe029ee3 00000000 00000000 => 70, 78
Salto realizado para PC = #00000070
addi t0, t0, -1     # 00000070 fff28293 00000000* 00000000 * t0 = 1, 0


```

 


```

addi t0, t0, -1     # 00000070 fff28293 00000000* 00000000 * t0 = 1, 0
bne t0, zero, bnesim # 00000074 fe029ee3 00000000 00000000 => 70, 78
addi t5, zero, -3   # 00000078 ffd0f13 fffffffd 00000000
addi t5, t5, 1       # 0000007c 001f0f13 fffffffd 00000000
blt t5, zero, bltsim # 00000080 fedf48e3 fffffffd 00000000

```

 

```
blt t5, zero, bltsim    # 000000080 fedf48e3 ffffffff 00000000
Salto realizado para PC = #00000070
addi t0, t0, -1         # 00000070 fff28293 00000000* 00000000 * t0 = 1, 0
bne t0, zero, bnesim # 00000074 fe029ee3 00000000 00000000 => 70, 78
Salto realizado para PC = #00000070
addi t0, t0, -1         # 00000070 fff28293 00000000* 00000000 * t0 = 1, 0
bne t0, zero, bnesim # 00000074 fe029ee3 00000000 00000000 => 70, 78
```

 

```
bne t0, zero, bnesim # 00000074 fe029ee3 00000000 00000000 => 70, 78
Salto realizado para PC = #00000070
addi t0, t0, -1         # 00000070 fff28293 00000000* 00000000 * t0 = 1, 0
bne t0, zero, bnesim # 00000074 fe029ee3 00000000 00000000 => 70, 78
Salto realizado para PC = #00000070
addi t0, t0, -1         # 00000070 fff28293 00000000* 00000000 * t0 = 1, 0
bne t0, zero, bnesim # 00000074 fe029ee3 00000000 00000000 => 70, 78
```

## IMPLEMENTAÇÃO DE: JAL, JALR, LUI, BEQ, BNE, BLT, BGT

Para a implementação de JAL e JALR foi colocado:

- Um multiplexador pro jal e jalr tendo:  
 entrada1 = saída do mux mem ou ULA  
 entrada2 = PC+4



seleção = sinal de controle de jal ou jalr


saída = mux pra lui


- Um multiplexador pro lui tendo:  
entrada1 = saída do mux de jal/jalr  
entrada2 = dado imediato  
seleção = sinal de controle de lui  
saída = entrada de dado em XREG
- Na seleção do multiplexador para PC receber ou endereço de pulo ou PC+4 temos uma porta OR com:

$\text{faz\_jump} \leq \text{jal} \text{ or } (\text{branch and zero}) \text{ or } \text{jalr} \text{ or } (\text{not}(\text{zero}) \text{ and } \text{bne}) \text{ or } (\text{blt and } \text{saida\_ULA}(31)) \text{ or } (\text{bgt and se\_saidaA} > \text{saidaB})$

- Um multiplexador selecionando como entrada o endereço calculado pela ULA no caso de ser uma instrução jalr.

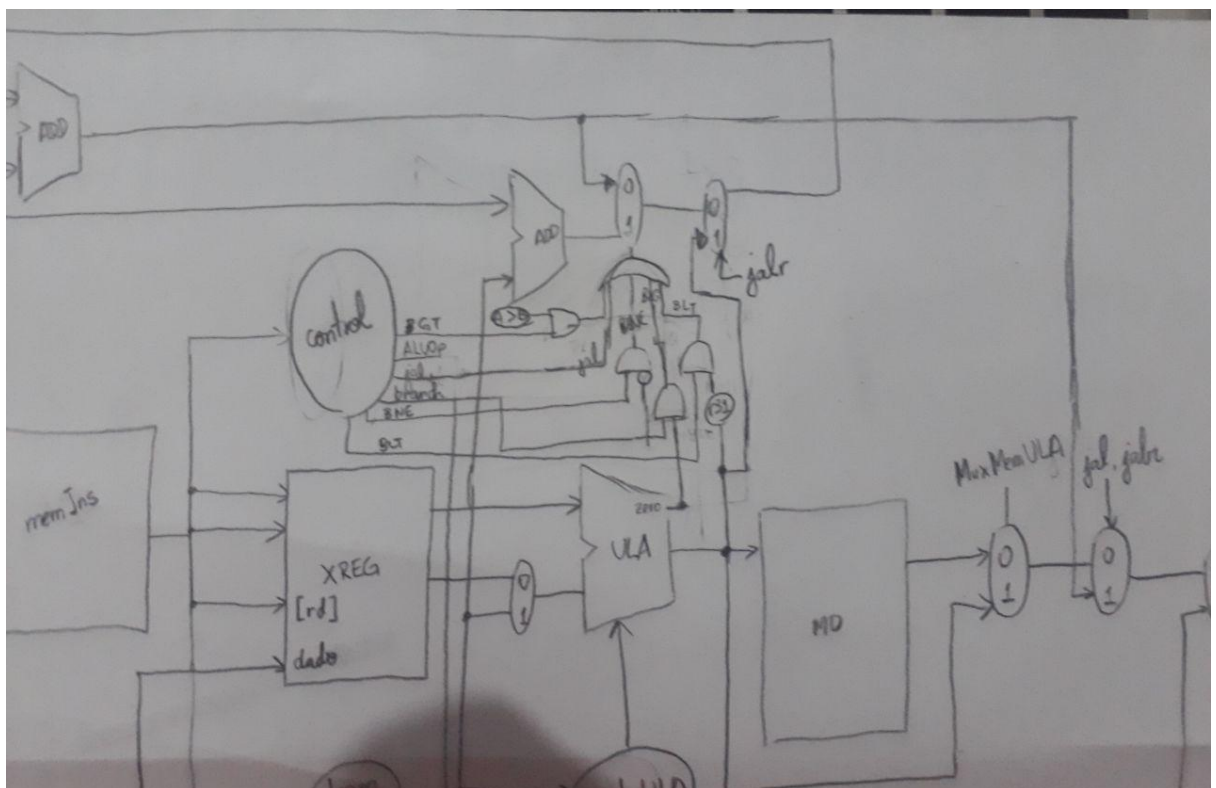A seguir segue um esquemático para endereçamento de PC e armazenamento no banco de registradores



 

### CONCLUSÃO:

Com os dados apresentados podemos concluir que a simulação do processador, para as funções requeridas, foi realizada com sucesso.